
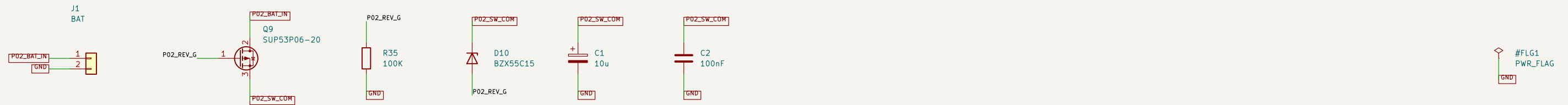


P02-R4 / 01	WEJ: WEJSCIE PAKIETU 4S, Q9/Q1/Q2, VSW, VMOTOR, PODTRZYMANIE C_H
-------------	--

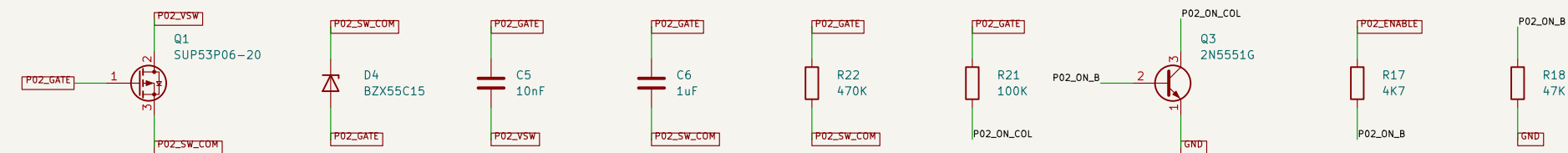
Pakiet 4S -> J1 -> Q9 (Q_REV: ochrona polaryzacji, zrodla Q9/Q1 w SW_COM)




Q1 (Q_SW) – włącznik; załączanie przez Q3/R21, narastanie VSW ustala C5 (jak P01 R3)



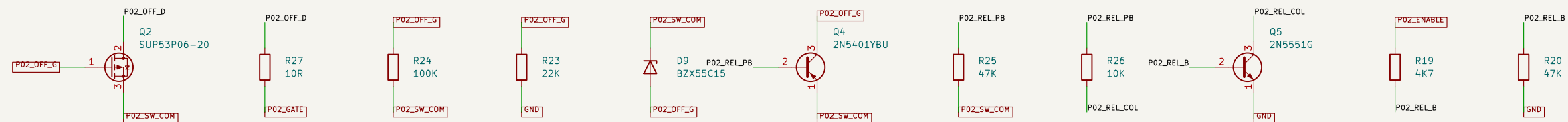
Q2 (Q_OFF) – szybkie wylaczenie; Q4/Q5 zwalniaja Q2 przy ENABLE. R23 = 22k / 0,5W (decyzja 29.09)



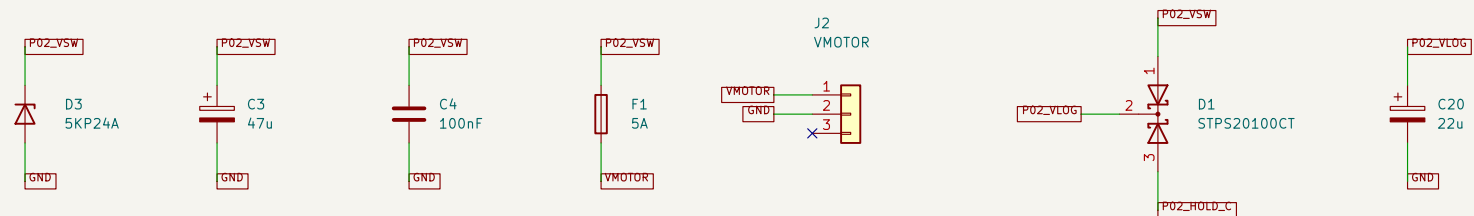VSW: TVS, C, VMOTOR przez F1 5A; D1a/D1b → VLOG




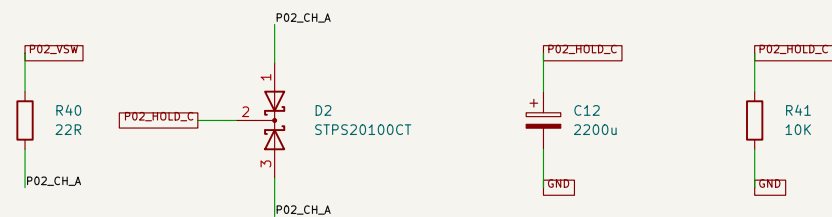Podtrzymanie: R40 22R bezpiecznikowy -> D2 -> C_H 2200u (-> D1b -> VLOG)




Z-06: pojemnosc zalaczana przez Q1 $\leq 220 \mu\text{F}$ laczenie: C3 47μ + VLOG (C20 22μ , C21/C23 10μ) + wejscie P07 $\leq 131 \mu\text{F}$.

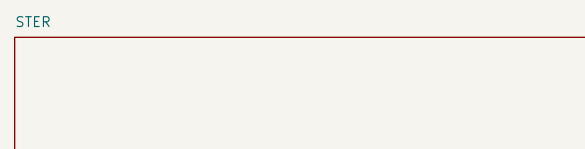
C_H ładowany osobno przez R40 + D2 (nie liczy się do 220 uF). Hold-up po PFAIL_N: docs/OBLICZENIA-R4.md.




Plik: STER.kicad_sch

 

Plik: LV.kicad_sch

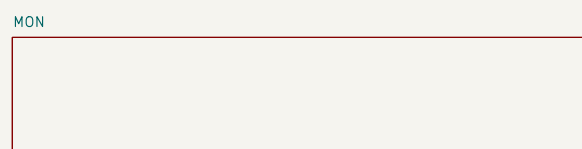

Plik: MON.kicad_sch

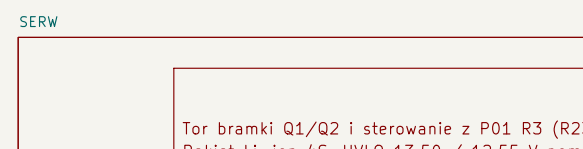

Plik: SERW.kicad_sch

Tor bramki Q1/Q2 i sterowanie z P01 R3 (R23 = 22k / 0,5W)
 Pakiet Li-ion 4S; UVL0 13,50 / 12,55 V nom.; C_H 2200 uF; D3 5KP24A
 EGRLab / etap 2: format S1 (plytka 2/3, sloty S2-S3)

Sheet: /
File: P02.kicad_sch

Title: P02-R4 / WEJ

Size: A3	Date: 2026-09-29
----------	------------------


STEFAS	
KiCad E.D.A. 10.0.6	

ev: P02-R4


d: 1/5

P02-R4 / 02 STER: STEROWANIE: AUX5, REF, UVLO, OK, ENABLE, PFAIL_N, SAFE_N/PG, LED

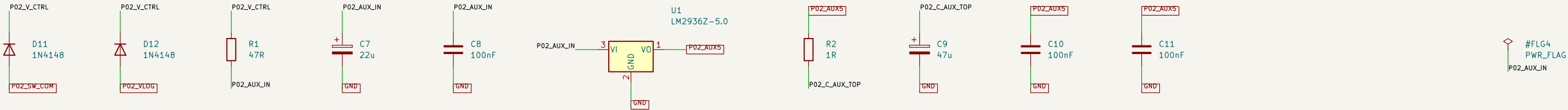
AUX5: LM2936 zasilany z SW_COM lub VLOG (D11/D12) – trwa przez podtrzymanie



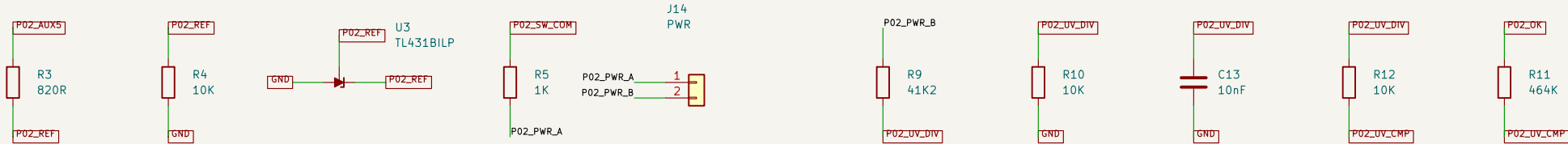
REF 2,495 V; UVLO: SW_COM – R5 – PWR (J14) – R9 – UV_DIV (R10, C13) – R12 – UV_CMP <- R11 <- OK



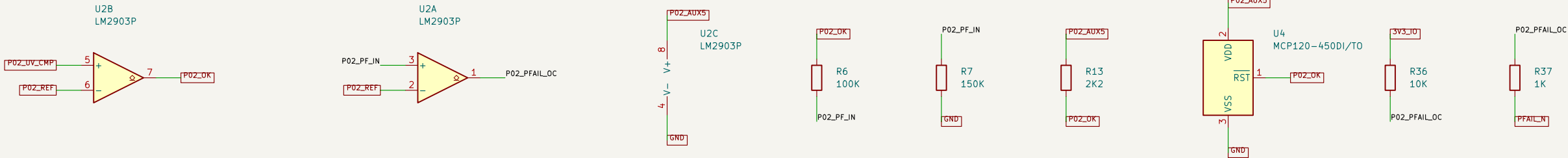
U2B: UVLO -> OK (histereza R11). U2A: PFAIL_N = bufor OK (0,6 x OK wobec REF) -> R37 -> J_BP.14



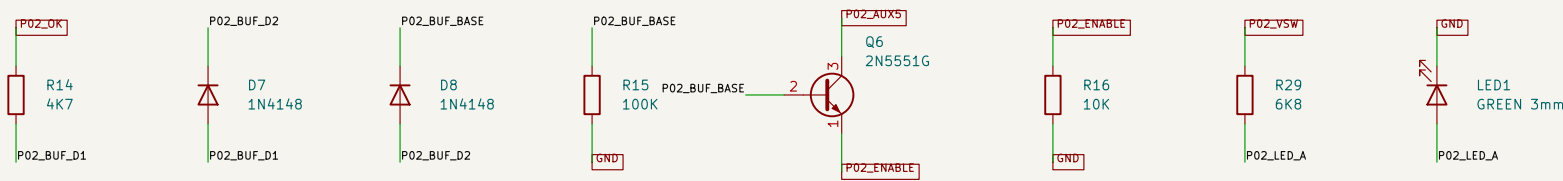ENABLE = OK przez D7/D8 i wtornik Q6 (jak P01 R3); LED PWR na VSW



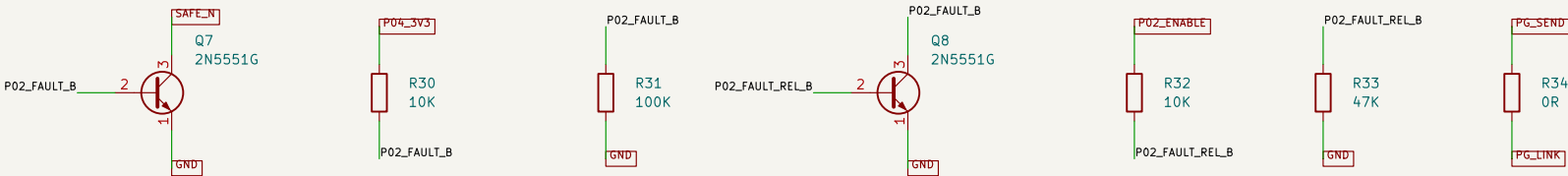SAFE_N i PG do P04 (z P01 R3): Q7 zasilany z P04_3V3 (J_BP.15), Q8 zwalnia przy ENABLE; R34 zwora PG_SEND-PG_LINK (J_BP.17/18)




PWR rozwarty albo przerwany przewod = UV_DIV do masy = wylaczone. UVLO 13,53 / 12,51 V (nominalnie).


P04_3V3 (J_BP.15) to 3V3 wracajace z P04 – celowo NIE polaczone z lokalnym 3V3_IO (SAFE_N = L bez ENABLE).

Odstepstwo od D-06 (dosl.): U2A buforuje OK zamiast porownywac UV_CMP – PFAIL_N nie moze rozjechac sie ze stanem Q1.

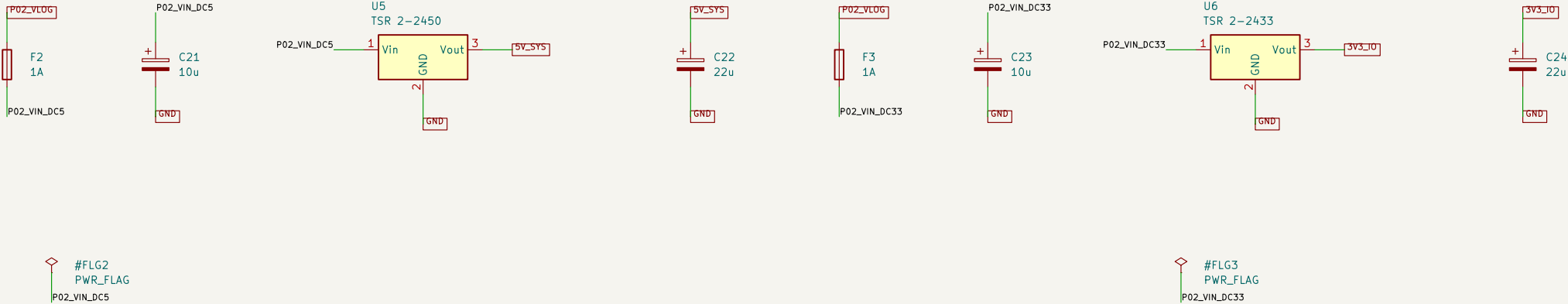VLOG -> F2/F3 1A MINI -> TSR 2-2450 (5V_SYS), TSR 2-2433 (3V3_I0) - jak R3



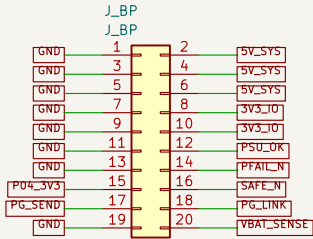J_BP: złącze płytki połączeń P12 (krawędź A, IDC 2x10 katowe; pinout wg SPECYFIKACJA-FORMATU-S1 par. 8)




BUDZET ŁACZNY <= 6 W na VLOG (ze stratami przetwornic). F2/F3: MINI 1A 32 VDC (D-04).

Dodatkowa pojemność obciążenia: suma <= 600 uF na 5V i <= 900 uF na 3V3 (wlicz C22/C24).


Tor bramki Q1/Q2 i sterowanie z P01 R3 (R23 = 22k / 0,5W)
Pakiet Li-ion 4S; UVLO 13,50 / 12,55 V nom.; C_H 2200 uF; D3 5KP24A
EGRLab / etap 2: format S1 (płytką 2/3, sloty S2-S3)
Sheet: /LV/
File: LV.kicad_sch

Title: P02-R4 / LV
Size: A3 Date: 2026-09-29 Rev: P02-R4
KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 3/5

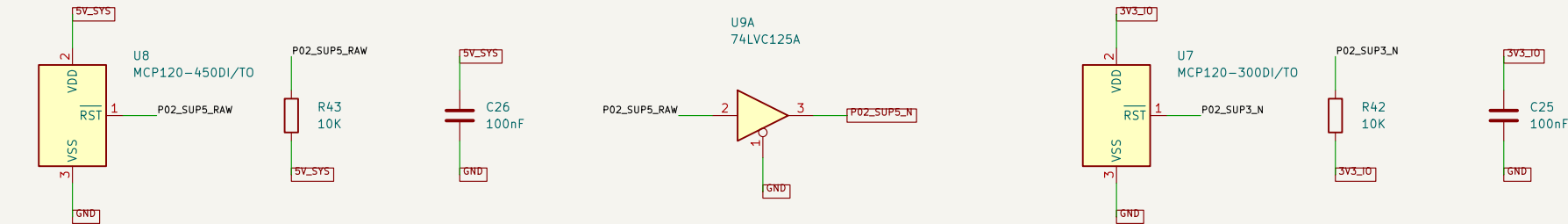
Nadzor szyn (jak R3): U8 5V_SYS, U7 3V3_I0, U9A przesuwą poziom



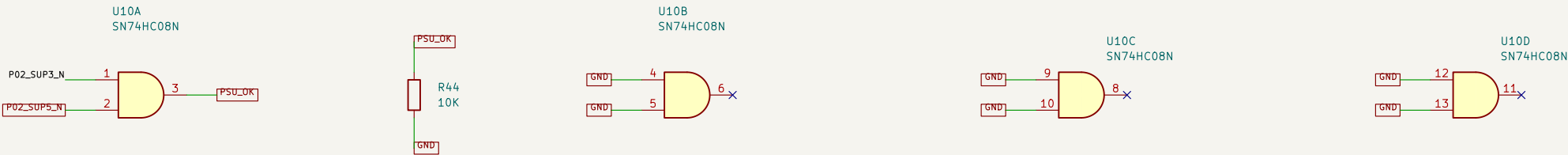
PSU_OK = SUP3_N & SUP5_N (U10A); bramki B-D nieużywane, wejścia do GND



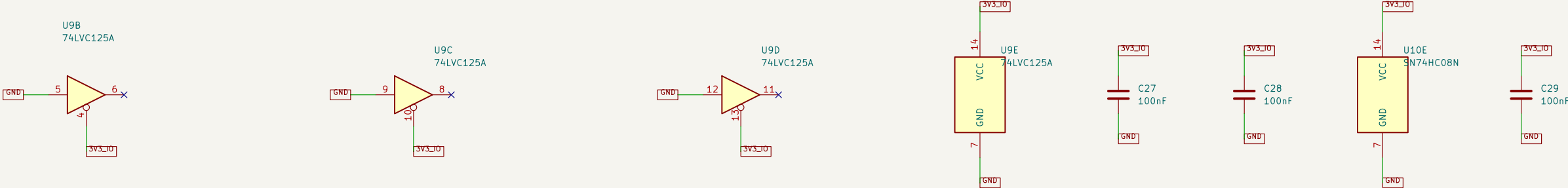U9B-D nieużywane (wejścia do GND, OE# do 3V3_I0); zasilanie U9/U10



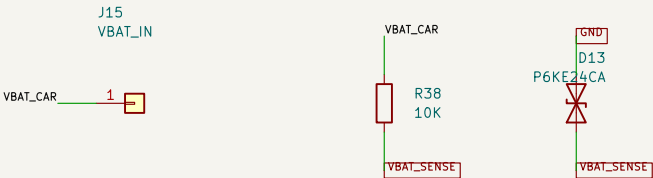VBAT auta: J15 - R38 10k - D13 P6KE24CA - VBAT_SENSE (J_BP.20 -> P12 -> P05 CH7)





U9A: wejście toleruje 5 V; zasilanie 3V3. C28 na adapterze przy samym IC (nie na płycie).

VBAT: jeden przewód od klemy + akumulatora (bezpiecznik 1 A przy klemie, R4E1-06), bez przewodu masy (D-01).



Tor bramki Q1/Q2 i sterowanie z P01 R3 (R23 = 22k / 0,5W)
Pakiet Li-ion 4S; UVLO 13,50 / 12,55 V nom.; C_H 2200 uF; D3 5KP24A
EGRLab / etap 2: format S1 (płytki 2/3, sloty S2-S3)
Sheet: /MON/
File: MON.kicad_sch

Title: P02-R4 / MON		
Size: A3	Date: 2026-09-29	Rev: P02-R4
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/5

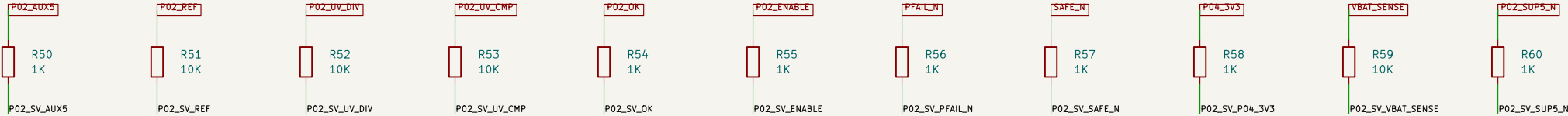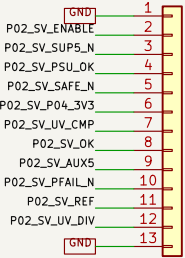J_SV1 (slot S2): piny 1 i 13 ^{J_SV1} GND; kazdy kolek przez rezystor szeregowy postawiony przy wezle (1k / 4,7k / 10k)



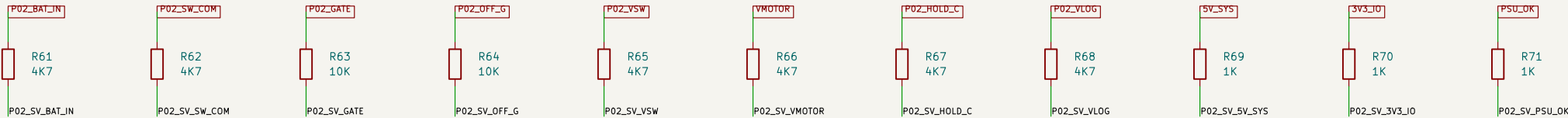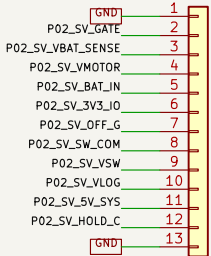J_SV2 (slot S3): szyny pakietu ^{J_SV2} przez 4,7k, bramki i wezly wysokoimpedancyjne przez 10k, logika i szyny <= 5 V przez 1k



Zwarcie sasiednich kolkow albo kolka do GND ogranicza rezystor szeregowy: multimetr 10 MOhm mierzy przez niego bez zauwazalnego bledu.

GATE (R63) i OK/ENABLE (R54/R55) zwarte do GND zmieniaja stan wlacznika – nic sie nie uszkodzi, ale przyrzad moze sie wlaczyc albo wylaczyc.

Tor bramki Q1/Q2 i sterowanie z P01 R3 (R23 = 22k / 0,5W)
Pakiet Li-ion 4S; UVLO 13,50 / 12,55 V nom.; C_H 2200 uF; D3 5KP24A
EGRLab / etap 2: format S1 (plytka 2/3, sloty S2-S3)
Sheet: /SERW/
File: SERW.kicad_sch